



Politecnico di Milano

Dipartimento di Elettronica e Informazione

prof.ssa Anna Antola

prof.

Fabrizio Ferrandi

Reti Logiche A – Esame del 14 febbraio 2006

Matricola _____

Cognome _____ Nome _____

Istruzioni

- Scrivere solo sui fogli distribuiti. Non separare questi fogli.
- È vietato portare all'esame libri, eserciziari, appunti e calcolatrici. Chiunque venga trovato in possesso di documentazione relativa al corso – anche se non strettamente attinente alle domande proposte – vedrà annullata la propria prova.
- Non è possibile lasciare l'aula conservando il tema della prova in corso.
- Tempo a disposizione: 2h:30m.

Esercizio 1 (5 punti) _____

Esercizio 2 (5 punti) _____

Esercizio 3 (6 punti) _____

Esercizio 4 (6 punti) _____

Esercizio 5 (7 punti) _____

Esercizio 6 (3 punti) _____

Con Soluzioni

Esercizio n. 1

Eseguire la generazione degli implicanti primi con il metodo di Quine McCluskey per la seguente funzione multiuscita $F(F1;F2;F3)$.


$F1 = \text{on-set}(m0, m7, m8, m10, m15)$
 $\text{dc-set}(m2)$


$F2 = \text{on-set}(m5, m7, m8, m10, m15)$
 $\text{dc-set}(m6, m13)$

$F3 = \text{on-set}(m0, m2, m6, m10, m13, m15)$
 $\text{dc-set}(m4, m5, m7)$

 2) Per la funzione $F3$ sopra riportata:

- Sulla mappa di Karnaugh individuare gli implicanti primi **riportandone la forma algebrica** e separando gli implicanti *primi* da quelli *primi ed essenziali*.
- Ricavare tutte le forme minime scegliendo una opportuna copertura della funzione sulla mappa, che minimizzi il numero di implicanti utilizzati ed il numero di letterali. Se è il caso, giustificare formalmente il fatto che la copertura sia unica.
- Ricavare il costo della copertura ottenuta, utilizzando come costo il numero di letterali.
- Motivare brevemente il fatto che gli implicanti primi individuati per la funzione $F3$ tramite il metodo di Karnaugh siano di meno di quelli individuati, sempre per la funzione $F3$ tramite il metodo di Quine McCluskey.



 

Soluzione:

1)
Rilasso il problema trasformando il DC set in ON-Set

```
m0 0000 101 V
--
m2 0010 101 V
m4 0100 001 V
m8 1000 110 V
--
m5 0101 011 V
m6 0110 011 V
m10 1010 111 (A)
--
m7 0111 111 V
m13 1101 011 V
--
m15 1111 111 V

m0m2 00-0 101 (B)
m0m4 0-00 001 V
m0m8 -000 100 V
--
m2m6 0-10 001 V
m2m10 -010 101 (C)
m4m5 010- 001 V
m4m6 01-0 001 V
m8m10 10-0 110 (D)
--
m5m7 01-1 011 V
m5m13 -101 011 V
m6m7 011- 011 (E)
--
m7m15 -111 111 (F)
m13m15 11-1 011 V

m0m2m4m6 0--0 001 (G)
m0m2m8m10 -0-0 100 (H)
m4m5m6m7 01-- 001 (I)
m5m7m13m15 -1-1 011 (L)
```

2)
Con Karnaugh per la singola funzione F3, si ha:

m2,m10 essenziale
m0,m2,m4,m6 essenziale
m4,m5,m6,m7
m5,m7,m13,m15 essenziale

Copertura: tutti e soli gli essenziali

La copertura è unica perché costituita da tutti e soli implicanti primi essenziali.

Gli implicanti primi validi per F3 e individuati con QM sono in numero superiore a quelli individuati con K (=minimizzazione singola) perché ne esistono alcuni che sono implicanti primi di più funzioni (anche di F1 e/o F2).

Esercizio n. 2

Data la seguente tabella di copertura:

	F1								F2								costo
	m1	m2	m3	m4	m5	m6	m7	m8	m9	m10	m11	m12	m13	m14	m15	m16	
A	X				X						X			X			4
B													X	X	X		4
C						X	X	X									4
D			X	X	X						X	X					3
E	X	X							X	X							3
F													X	X	X	X	2
G				X	X	X	X										2
H							X	X							X	X	2
I	X	X	X	X					X	X							2


- Si trovi una copertura minima utilizzando il metodo di Quine McCluskey (m_{x_i} rappresenta un generico mintermine).
- Descrivere ogni singolo passo svolto per arrivare alla soluzione nella sequenza di applicazione

Soluzione:


- D essenziale per F2.
- Considero D nella soluzione di F2. $F2 = D + \dots$
- Il costo di D viene portato ad 1
- F domina B: Elimino B
- F essenziale per F2
- Considero F nella soluzione di F2. $F2 = D + F + \dots$
- I domina E: Elimino E
- I essenziale per F2, F1
- Considero I nella soluzione di F2. $F2 = D + F + I$
- Considero I nella soluzione di F1. $F1 = I + \dots$
- G domina A: Elimino A
- mx7 domina mx8: Elimino mx7
- Branch and Bound: $F1 = I + G + H$
- **$F1 = I + G + H$**
- **$F2 = D + F + I$**

 Esercizio n. 3

Sia data una macchina sequenziale sincrona con ingressi (a, b, c, d, e) e uscita (Y), la cui rete combinatoria che realizza le funzioni λ (uscita) e δ (stato prossimo) è rappresentata dalla seguente rete multilivello:



- Dove
- Q1 e Q2 rappresentano le variabili stato presente
 - L'espressione associata a Y costituisce la funzione λ.
 - Le espressioni associate a D1 e D2 costituiscono la funzione δ
 - V1, V2 e V3 sono nodi intermedi
- I)
- Applicare in sequenza alla rete multilivello le trasformazioni sotto indicate e rispondere alle domande dove richiesto. Disegnare anche il modello della rete finale.
- Nota Bene:** per ogni trasformazione è **obbligatorio** riportare il **risultato della trasformazione** e **mostrare chiaramente tutti i passaggi** effettuati per ottenere il risultato stesso.
- COST()**: Calcolo del numero di letterali. La funzione COST() calcola il costo in letterali indipendentemente dalla forma (SOP o Multilivello) delle espressioni algebriche dei nodi.
 - ELIMINATE(V1,5)**: eliminazione vincolata del nodo V1. Il parametro 5 indica la soglia di incremento di area: la trasformazione è accettata se l'incremento di area, in letterali, è minore della soglia indicata.
 - SIMPLIFY(D1)**: Minimizzazione a due livelli di D1.
 - SIMPLIFY(V3)**: Minimizzazione a due livelli di V3.
 - FACTOR(D2)**: Fattorizzazione del nodo D2.
 - COST()**: Calcolo del numero di letterali.
 - SUBSTITUTE(V3)**: inserisce V3 in tutti i nodi della rete, dove è possibile. La trasformazione ha effetto se produce un guadagno in termini di letterali.
 - COST()**: Calcolo del numero di letterali.
- II)
- Realizzare la rete combinatoria ottenuta al punto h. tramite PAL (si suppone di avere a disposizione tutti i termini prodotto necessari) con piano OR costituito da OR a **due** ingressi. Si indichino esplicitamente i termini prodotto del piano AND e le espressioni relative al piano OR, si disegni anche lo schema logico delle interconnessioni da programmare.

 


Soluzione:

l) La macchina è una macchina di Mealy poiché l'uscita dipende anche dagli ingressi, oltre che dallo stato presente.

a. **COST():** 35.

 b. **ELIMINATE(V₁,5).** Eliminazione vincolata del nodo V₁. Il parametro 5 indica la soglia di incremento di area: la trasformazione è accettata se l'incremento di area, in letterali, è minore della soglia indicata. Applicando l'espressione per il calcolo di incremento di area $n \cdot l - n - l$ (con $l=6$, numero di letterali di V₁ e $n=2$, due nodi -V₃ e D₁- assorbono V₁), l'incremento risulta = 4. E' quindi inferiore al valore 5 della soglia di accettazione. La trasformazione viene accettata. Lo stesso risultato si poteva ottenere eliminando il nodo e calcolando il nuovo costo della rete.



c. **SIMPLIFY(D₁):** Minimizzazione a due livelli di D₁. Tramite mappe di Karnaugh o manipolazione algebrica ottima, il risultato della minimizzazione è $D_1 = ab + Q_1$

d. **SIMPLIFY(V₃):** Minimizzazione a due livelli di V₃. $V_3 = e + ab + V_2b$

e. **FACTOR(D₂):** Fattorizzazione del nodo D₂. $D_2 = Q_1Q_2 + c(e + ab + V_2b)$


f. **COST():** 23

g. **SUBSTITUTE(V₃):** inserisce V₃ in tutti i nodi della rete, dove è possibile. La trasformazione ha effetto se produce un guadagno in termini di letterali. L'unico nodo che presenta già V₃ come fattore (non è quindi necessario eseguire la divisione algebrica) è D₂. L'espressione di D₂ diventa:

$$D_2 = Q_1Q_2 + V_3c$$

e il costo del nodo (l'unico modificato nella rete) diminuisce di 4 letterali. Quindi la trasformazione ha effetto.

h. **COST():** 19

 

II) Termini prodotto e sezione OR da realizzare (l'asterisco indica le funzioni OR che vanno retroazionate. Per D1 e D2 il segnale portato in retroazione è l'uscita Q del bistabile D corrispondente all'ingresso omonimo)

$$P_1 = \overline{a}$$
$$P_2 = \overline{b}$$
$$P_3 = \overline{Q_1 Q_2}$$
$$P_4 = V_{21}$$
$$P_5 = e$$
$$P_6 = a\overline{b}$$
$$P_7 = V_2 b$$
$$P_8 = V_{31}$$
$$P_9 = ab$$
$$P_{10} = Q_1$$
$$P_{11} = \overline{Q_1 Q_2}$$
$$P_{12} = V_3 c$$
$$P_{13} = Q_2$$
$$P_{14} = V_3 d$$

$$(*)V_{21} = P_1 + P_2$$
$$(*)V_2 = P_3 + P_4$$
$$(*)V_{31} = P_5 + P_6$$
$$(*)V_3 = P_7 + P_8$$


$$D_1 = P_9 + P_{10}$$
$$D_2 = P_{11} + P_{12}$$
$$Y = P_{13} + P_{14}$$


Esercizio n. 4

Data la seguente tabella degli stati:

- 1. Si esegua l'analisi di compatibilità
- 2. Si determinino le classi di massima compatibilità (si faccia uso dell'algoritmo visto a lezione).
- 3. Si tracci la nuova tabella degli stati della macchina ridotta (mostrare i passaggi per giungere alla soluzione; si faccia uso degli algoritmi visti a lezione).

	IN=0	IN=1
A	C / -	A / 0
B	E / 1	A / 0
C	E / 0	A / 1
D	C / 0	D / -
E	D / 0	A / 1
F	E / 1	B / 0
G	A / 1	- / 1

 

 

Soluzione:

Classi di massima compatibilità: ABF – CED – AD – G
Le stesse classi risultano comporre la macchina ridotta, rinominate rispettivamente S0 - S1 - S2 - S3.

	IN=0	IN=1
S0	S1 / 1	S0 / 0
S1	S1 / 0	S2 / 1
S2	S1 / 0	S2 / 0
S3	S0 / 1	- / 1

Esercizio n. 6

Data la seguente descrizione VHDL disegnare il circuito logico corrispondente.

```
library IEEE;
  use IEEE.std_logic_1164.all;
entity Q is port (
  din, op1, op2, clock : in std_logic;
  dout : out std_logic );
end Q;
architecture arch of Q is
  type T_STATE is ( A, B, C );
  signal state : T_STATE;
  signal int : std_logic;
begin
  P1 : process( clock )
  begin
    if ( clock'event and clock='1' ) then
      case state is
        when A => if ( din='0' ) then
          state <= B; int <= '1';
        else
          state <= C; int <= '1';
        end if;
        when B => if ( din='0' ) then
          state <= A; int <= '0';
        else
          state <= B; int <= '1';
        end if;
        when C => if ( din='0' ) then
          state <= B; int <= '1';
        else
          state <= A; int <= '1';
        end if;
      end case;
    end if;
  end process;
  P2 : process( int, state, op1, op2 )
  begin
    if ( int='0' ) then
      dout <= op1 xor op2;
    else
      if ( state=A or state=B ) then
        dout <= op1 and op2;
      else
        dout <= op1 or op2;
      end if;
    end if;
  end process;
end arch;
```

Rispondere quindi alle seguenti domande:

- 1. Il codice descrive un circuito combinatorio o sequenziale? In quest'ultimo caso, la macchina è di Mealy o di Moore?
- 2. Descrivere sommariamente i due processi P1 e P2 e darne una rappresentazione grafica (ad es., schema circuitale per circuiti combinatori o diagramma degli stati per macchine a stati finiti)

