Esercizio n. 1

Utilizzando il modello algebrico, si consideri la rete logica definita dalle seguenti espressioni:

p=	dc'e+ade'+a'c'e
q=	dc'+b'ce+a'e+a'c'
r=	eb'+adb'+c'b'
s=	a'+b'c

dove {a, b, c, d, e} sono gli ingressi e {p,q,r,s} sono le uscite.

- 1. si disegni il grafo associato alla rete logica e si calcoli il costo associato in termini di letterali;
- si eseguano in sequenza le trasformazioni sotto elencante. Dopo ogni trasformazione è
 necessario verificare che il costo associato (letterali) alla rete trasformata non sia
 peggiore di quello prima della trasformazione. Se il costo risulta peggiore, la
 trasformazione non viene considerata e si passa alla successiva. In caso contrario la
 trasformazione viene considerata efficace. Nota: il calcolo del costo ad ogni passo
 deve essere effettuato con espressioni nella forma SOP.
- (a) sostituire s in q;
- (b) estrarre la sottoespressione k comune a q e p
- (c) decomporre r introducendo un nuovo vertice j
 - si disegni il grafo associato alla rete finale trasformata, mettendo in evidenza il costo finale.

Soluzione:

1.

p=	dc'e+ade'+a'c'e	9
q=	dc'+b'ce+a'e+a'c'	9
r=	eb'+adb'+c'b'	7
s=	a'+b'c	3
costo		28

2.

(a)

p=	dc'e+ade'+a'c'e	9
q=	dc'+se+a'c'	6
r=	eb'+adb'+c'b'	7
S=	a'+b'c	3
costo		25

p=	ke+ade'	5
q=	k+se	3
r=	eb'+adb'+c'b'	7
s=	a'+b'c	3
K=	dc'+a'c'	4
costo		22

(c)

p=	ke+ade'	5
q=	k+se	3
r=	b′j	2
S=	a'+b'c	3
K=	dc'+a'c'	4
J=	e+ad+c'	4
Costo		21

Esercizio n. 2

Utilizzando il modello algebrico, si consideri la rete logica definita dalle seguenti espressioni:

p=	c'd'a'b + c'd' + c'd'ae
q=	c'd'e + ab
r=	c'd'a'b + abc' + c'd' + de + ce + c'd'ae
s=	abc' + ae' + de

dove {a, b, c, d, e} sono gli ingressi e {p,q,r,s} sono le uscite.

- 1. si disegni il grafo associato alla rete logica e si calcoli il costo associato in termini di letterali;
- si eseguano in sequenza le trasformazioni sotto elencante. Dopo ogni trasformazione è
 necessario verificare che il costo associato (letterali) alla rete trasformata non sia
 peggiore di quello prima della trasformazione. Se il costo risulta peggiore, la
 trasformazione non viene considerata e si passa alla successiva. In caso contrario la
 trasformazione viene considerata efficace. Nota: il calcolo del costo ad ogni passo
 deve essere effettuato con espressioni nella forma SOP.
- (a) sostituire p in r;
- (b) estrarre la sottoespressione k comune a r e s;
- (c) estrarre la sottoespressione j comune a p e q;

si disegni il grafo associato alla rete finale trasformata, mettendo in evidenza il costo finale.

Soluzione:

1.

p=	c'd'a'b + c'd' + c'd'ae	10
q=	c'd'e + ab	5
r=	c'd'a'b + abc' + c'd' + de + ce + c'd'ae	17
s=	abc' + ae' + de	7
costo		39

2.

(a)

p=	c'd'a'b + c'd' + c'd'ae	10
q=	c'd'e + ab	5
r=	abc' + de + ce + p	8
s=	abc' + ae' + de	7
costo		30

(b)

p=	c'd'a'b + c'd' + c'd'ae	10
q=	c'd'e + ab	5
r=	k + p + ce	4
s=	k + ae'	3
k=	abc' + de	5
costo		27

(c)

p=	ja'b+j+jae	7
q=	je + ab	4
r=	k + p + ce	4
s=	k + ae'	3
k=	abc' + de	5
J=	c'd'	2
Costo		25

Esercizio n. 3

Si consideri il seguente funzione booleana di 4 variabili F(a,b,c,d):

$$F(a,b,c,d) = a'b'cd'+a'b'cd+a'bc'+a'bc'd+abc'd+abcd'+ab'cd'+ab'cd$$

Effettuare la decomposizione disgiuntiva di F rispetto alle variabili ab e riportare il costo in termini di letterali sia della forma iniziale sia di quella finale.

Soluzione:

Costo iniziale: 31

$$F_{a'b'} = cd' + cd$$

$$F_{a'b} = c' + c'd$$

$$F_{ab'} = cd' + cd$$

$$F_{ab} = c'd+cd'$$

$$F(a,b,c,d) = a'b' F_{a'b'} + a'b F_{a'b} + ab'F_{ab'} + ab F_{ab}$$

Costo =
$$12+15=27$$

Inoltre per trasfomazione booleana si ha che:

$$F_{a'b'} = c$$

$$F_{a'b} = c'$$

$$F_{ab'} = c$$

$$F_{ab} = c'd+cd'$$

E quindi se
$$y = F_{ab} = c'd + cd'$$

$$F(a,b,c,d) = a'b'c+a'bc'+ab'c+aby$$

$$Costo = 12 + 4 = 16$$