



Politecnico di Milano

Dipartimento di Elettronica e Informazione

prof.ssa Anna Antola

prof.

Fabrizio Ferrandi

prof.ssa Cristiana Bolchini

Reti Logiche A - Prova di mercoledì 17 novembre 2004

Matricola _____

Cognome _____ Nome _____

Istruzioni

- Scrivere solo sui fogli distribuiti. Non separare questi fogli.
- È vietato portare all'esame libri, eserciziari, appunti e calcolatrici. Chiunque venga trovato in possesso di documentazione relativa al corso – anche se non strettamente attinente alle domande proposte – vedrà annullata la propria prova.
- Non è possibile lasciare l'aula conservando il tema della prova in corso.
- Tempo a disposizione: 2h:00m.

Valore indicativo di domande ed esercizi e voti parziali:

Esercizio 1 (2 punti) _____

Esercizio 2 (2 punti) _____

Esercizio 3 (2 punti) _____

Esercizio 4 (2 punti) _____

Esercizio 5 (3 punti) _____

Esercizio 6 (3 punti) _____

Esercizio 7 (2 punti) _____

Esercizio 8 (punteggio non preassegnato) _____

Con Soluzioni

Esercizio n. 1

Data la seguente espressione logica:

$$a'((c'+d')'+e) + ab'(e+ed+cd) + (cde'+e)' * (a'+ab)$$

la si semplifichi, utilizzando le proprietà dell'algebra di commutazione. Riportare per ogni passaggio la proprietà utilizzata.

Soluzione:

$$a'((c'+d')'+e) + ab'(e+ed+cd) + (cde'+e)' * (a'+ab) \\ \Rightarrow \text{Assorbimento: } e+ed = e$$

$$a'((c'+d')'+e) + ab'(e+cd) + (cde'+e)' * (a'+ab) \\ \Rightarrow \text{De Morgan: } (c'+d')' = (c')' * (d')';$$

$$a'((c')' * (d')' + e) + ab'(e+cd) + (cde'+e)' * (a'+ab) \\ \Rightarrow \text{Involuzione: } (c')' = c$$

$$a' * (c * (d')' + e) + ab'(e+cd) + (cde'+e)' * (a'+ab) \\ \Rightarrow \text{Involuzione: } (d')' = d$$

$$a' * (cd+e) + ab'(e+cd) + (cde'+e)' * (a'+ab) \\ \Rightarrow \text{Semplificazione: } cde'+e = cd + e;$$

$$a' * (cd+e) + ab'(e+cd) + (cd+e)' * (a'+ab) \\ \Rightarrow \text{Commutativa: } e + cd = cd + e;$$

$$a' * (cd+e) + ab(cd+e) + (cd+e)' * (a'+ab) \\ \Rightarrow \text{Distributiva: } a'(cd+e) + ab(cd+e) = (cd+e)(a'+ab);$$

$$(cd+e) * (a'+ab) + (cd+e)' * (a'+ab) \\ \Rightarrow \text{Distributiva: } (cd+e) * (a'+ab) + (cd+e)' * (a'+ab) = (a'+ab) * ((cd+e) + (cd+e)');$$

$$(a'+ab) * ((cd+e) + (cd+e)') \\ \Rightarrow \text{Inverso: } (cd+e) + (cd+e)' = 1;$$

$$(a'+ab) * 1 \\ \Rightarrow \text{Elemento Neutro: } (a'+ab) * 1 = a'+ab;$$

$$a'+ab \\ \Rightarrow \text{Semplificazione: } a' + ab = a' + b;$$

$$a'+b \\ \Rightarrow \text{Soluzione Finale.}$$

Esercizio n. 2


Data la seguente funzione ad una uscita, non completamente specificata:

$F(a,b,c,d) = \text{ONset}(2,3,6,9,12,13,15) \text{ DCset}(0,4,7)$

- I) Sulla mappa di Karnaugh individuare gli implicant primi **riportandone la forma algebrica** e separando gli implicant *primi* da quelli *primi ed essenziali*.
- II) Ricavare tutte le forme minime scegliendo una opportuna copertura della funzione sulla mappa, che minimizzi il numero di implicant utilizzati ed il numero di letterali.
- III) Ricavare il costo della copertura ottenuta, utilizzando come costo il numero di letterali.

Soluzione:

I)

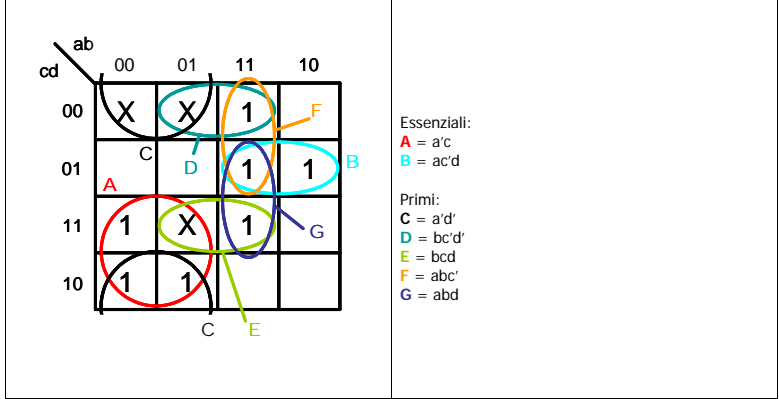

II)

$A+B+D+E; \quad A+B+D+G; \quad A+B+E+F; \quad A+B+F+G$

III)

- Le soluzioni costano $2(A)+3(B)+3(D \text{ o } F)+3(E \text{ o } G)=11$.

Esercizio n. 3

Data la seguente tabella di copertura:

	F1					F2					
	m0	m1	m2	m3	m4	m5	m6	m7	m8	m9	Costo
A					X				X		3
B						X	X	X			3
C			X						X		3
D	X	X					X	X			3
E										X	3
F						X				X	3
G								X			2
H			X	X							2
I					X						2
L	X	X									2
M				X							2

- Si trovi una copertura minima utilizzando il metodo di Quine McCluskey (m_{k_n} rappresenta un generico mintermine).
- Descrivere ogni singolo passo svolto per arrivare alla soluzione nella sequenza di applicazione

Soluzione:

$F1=H+A+D$

$F2=F+A+D$

PASSI:

- F domina E -> E eliminato -> F essenziale per F2
- H domina M -> M eliminato -> H essenziale per F1
- A domina C -> C eliminato -> A essenziale per F2 -> costo A=1
- A domina I -> I eliminato -> A essenziale per F2
- M7 domina M6 -> M7 eliminato
- D domina B -> B eliminato -> D essenziale per F2 -> costo D=1
- D domina L -> L eliminato -> D essenziale per F1

Esercizio n. 4

Eseguire la generazione degli implicant primi con il metodo di Quine McCluskey per la seguente funzione multiscita F(F1;F2).

F1= on-set(m0, m5, m7, m12, m13)
dc-set(m4,m10,m11)

F2= on-set(m2,m3,m5,m7,m12)
dc-set(m8)

Soluzione:

Rilasso il problema trasformando il DC set in ON-Set

m0 0000 10 V
--
m2 0010 01 V
m4 0100 10 V
m8 1000 01 V
--
m3 0011 01 V
m5 0101 11 V
m10 1010 10 V
m12 1100 11 (A)
--
m7 0111 11 V
m11 1011 10 V
m13 1101 10 V

m0m4 0-00 10 (B)
--
m2m3 001- 01 (C)
m4m5 010- 10 V
m4m12 -100 10 V
m8m12 1-00 01 (D)
--
m3m7 0-11 01 (E)
m5m7 01-1 11 (F)
m5m13 -101 10 V
m10m11 101- 10 (G)
m12m13 110- 10 V

m4m5m12m13 -10- 10 (H)

Ritorno al problema iniziale, gli implicant primi rimangono:

A, B, C, D, E, F, H

G copre solo DC di f1 quindi non è un implicante primo per il problema iniziale.

Esercizio n. 5

- Scrivere la tabella della verità di una rete logica combinatoria che riceve in ingresso i segnali *a, b, c* e *d* che sulle uscite codifica in binario naturale il numero di ingressi con valore 0.
- Scrivere quindi la tabella della verità modificata nel caso in cui i segnali *a, b, c* e *d* siano stati codificati in modo tale che il numero di 1 complessivamente presente in ogni configurazione sia sempre dispari.


<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>f0</i>	<i>f1</i>	<i>f2</i>
0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	1	0	1	1
0	0	1	0	0	1	1
0	0	1	1	0	1	0
0	1	0	0	0	1	1
0	1	0	1	0	1	0
0	1	1	0	0	1	0
0	1	1	1	0	0	1
1	0	0	0	0	1	1
1	0	0	1	0	1	0
1	0	1	0	0	1	0
1	0	1	1	0	0	1
1	1	0	0	0	1	0
1	1	0	1	0	0	1
1	1	1	0	0	0	1
1	1	1	1	0	0	0

<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>f1</i>	<i>f2</i>
0	0	0	0	—	—
0	0	0	1	1	1
0	0	1	0	1	1
0	0	1	1	—	—
0	1	0	0	1	1
0	1	0	1	—	—
0	1	1	0	—	—
0	1	1	1	0	1
1	0	0	0	1	1
1	0	0	1	—	—
1	0	1	0	—	—
1	0	1	1	0	1
1	1	0	0	—	—
1	1	0	1	0	1
1	1	1	0	0	1
1	1	1	1	—	—

Nel secondo caso, sono sufficienti due uscite visto che da specifica non è possibile che si presenti l'ingresso con i quattro segnali a 0.

D'altra parte anche l'uscita f2 potrebbe essere ritenuta poco significativa in quanto assume sempre valore 1.

Esercizio n. 6

 

Data la rete multilivello sopra riportata, applicare in sequenza le trasformazioni sotto indicate e rispondere alle domande dove richiesto. Disegnare anche il modello della rete finale.

Nota Bene: per ogni trasformazione è **obbligatorio** riportare il **risultato della trasformazione** e **mostrare chiaramente tutti i passaggi** effettuati per ottenere il risultato stesso.

- COST()**: Calcolo del numero di letterali. La funzione COST() calcola il costo in letterali indipendentemente dalla forma (SOP o Multilivello) delle espressioni algebriche dei nodi.
- SWEEP**: Eliminazione dei nodi costituiti da un solo letterale.
2a. Mostrare formalmente che il costo della rete ottenuta applicando tale trasformazione è non peggiorativo.
- SIMPLIFY(r)**: Minimizzazione a due livelli di r.
3a. Mostrare formalmente che il costo della rete ottenuta applicando tale trasformazione al nodo r è non peggiorativo.
- ELIMINATE(r,-2)**: Eliminazione vincolata del nodo r. Il parametro -2 indica la soglia di incremento di area per accettare o meno la trasformazione.
- FACTOR(f1)**: Fattorizzazione del nodo f1.
- [s] = EXTRACT(f1,f2)**: Estrazione di un fattore comune a f1 e f2. Il nodo s derivato dall'estrazione può essere un nuovo nodo o un nodo già presente nella rete.
- COST()**: Calcolo del numero di letterali.

Soluzione

1. **COST()**: 24 letterali

2. **SWEEP**: Viene eliminato il solo nodo p. Quindi:

$$r = a'bc + b'cd + b'c$$

$$f2 = b'ca' + ac' + dea'c$$

2a. L'espressione $(n^*l - n - l)$ fornisce l'incremento di area in letterali di una rete a seguito dell'eliminazione di un nodo (l è il numero di letterali del nodo eliminato e n è il numero di nodi che lo assorbono). Nel caso di nodi eliminati costituiti da un solo letterale l'incremento di area è sempre pari a -1, qualunque sia il numero di nodi che assorbono.

3. **SIMPLIFY(r)**: Minimizzazione a due livelli di r.

Tramite mappe di Karnaugh o manipolazione algebrica ottima, il risultato della minimizzazione dell'espressione $r = a'bc + b'cd + b'c$ è

$$r = a'c + b'c$$

3a. L'espressione da minimizzare a due livelli è già una forma SOP, quindi la sua ottimizzazione non può essere peggiorativa (da SOP a SOP minima).

4. **ELIMINATE(r,-2)**: Eliminazione vincolata del nodo r. Il parametro -2 indica la soglia di incremento di area per accettare o meno la trasformazione.

Applicando ancora l'espressione per il calcolo di incremento di area $n^*l - n - l$ (con $l=5$, numero di letterali di r e $n=1$, un solo nodo -f1- assorbe r), l'incremento risulta = -1. E' quindi al di sopra del valore -2 della soglia di accettazione. La trasformazione non viene accettata e le espressioni dei nodi restano quelle del passo precedente.

Lo stesso risultato si poteva ottenere eliminando il nodo e calcolando il nuovo costo della rete.

5. **FACTOR(f1)**: Fattorizzazione del nodo f1.

L'algoritmo visto a lezione porta alla fattorizzazione

$$f1 = a(de + b') + r$$

6. **[s] = EXTRACT(f1,f2)**: estrazione di un fattore comune a f1 e f2. Il nodo s derivato dall'estrazione può essere un nuovo nodo o un nodo già presente nella rete.

$$s = de + b'$$

$$f1 = as + r$$

$$f2 = a'cs + ac'$$

7. **COST()**: 15 letterali


La rete è infatti composta dai seguenti nodi

$$r = a'c + b'c$$

$$s = de + b'$$

$$f1 = as + r$$

$$f2 = a'cs + ac'$$

 

Esercizio n. 7

Dati due numeri decimali A=3.546875 e B=0.162109375. Fornire la codifica completa in virgola mobile a singola precisione di A e B.

Effettuare la somma A+B indicando tutti i passaggi relativi sia alla codifica che alla somma.

Soluzione

3,546875₁₀ = 0 10000000 110001100000000000000000

0,162109375₁₀ = 0 01111100 010011000000000000000000

Denormalizzo e sommo:

1.11000110000000000000000000 +
0.00010100110000000000000000 =
1.11011010110000000000000000

La codifica normalizzata e'
3.708984375₁₀ = 0 10000000 110110101100000000000000

Esercizio n. 8

Data la seguente descrizione VHDL disegnare il circuito logico corrispondente.

```
library IEEE;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity l1block is
  port(X: in std_logic_vector(3 DOWNT0 0);
        Z,OK: out std_logic);
end l1block;

architecture mix of l1block is

  component mux42
    port (I0, I1, I2, I3: in std_logic;
          SEL: in std_logic_vector(1 DOWNT0 0);
          O: out std_logic);
  end component;

  signal ZINT, A, B, C, D, E, F: std_logic;

begin

  u1: mux42 port map(I0=>E,I1=>F,I2=>C,I3=>D,SEL=>X(1 DOWNT0 0),
O=>ZINT);

  A <= NOT X(3) AND X(2);
  B <= X(3) AND NOT X(2);
  C <= NOT X(3);
  D <= '1';
  F <= NOT E;
  E <= A OR B;
  Z <= ZINT;
  OK <= NOT (X(3) AND X(2) AND X(1) AND X(0));

end mix;
```