

# **Introduzione al VHDL**

Christian Pilato

[pilato@elet.polimi.it](mailto:pilato@elet.polimi.it)

---



# Sommario

---

- ✦ Introduzione
- ✦ Struttura di un modello
  - ✦ Interfaccia
  - ✦ Funzionalità
- ✦ Concetti base
  - ✦ Livelli di astrazione
  - ✦ Concorrenza
  - ✦ Sequenzialità
  - ✦ Gerarchia
  - ✦ Temporizzazioni



# Introduzione

---

- ✦ La tecnologia microelettronica si è evoluta molto rapidamente negli ultimi decenni
  - ✦ La complessità dei circuiti è sempre maggiore
  - ✦ Le prestazioni devono essere sempre migliori
  - ✦ I costi devono essere continuamente ridotti
  - ✦ L'affidabilità non deve essere penalizzata
- ✦ La rapida evoluzione delle tecnologie favorisce l'obsolescenza dei circuiti
  - ✦ Il time-to-market deve essere ridotto al minimo
  - ✦ I tempi di sviluppo devono essere brevi
- ✦ L'uso di strumenti CAD aiuta a soddisfare questi vincoli



# Obiettivi


---

- ✦ Assistere la progettazione di circuiti e sistemi digitali attraverso un linguaggio di descrizione dell'hardware
  - ✦ Al linguaggio viene poi affiancato uno strumento idoneo alla progettazione, alla simulazione e alla verifica del progetto
- ✦ HDL – Hardware Description Language
  - ✦ VHDL
  - ✦ VERILOG
- ✦ VHDL – VHSIC Hardware Description Language
  - ✦ VHSIC – Very High Speed Integrated Circuit
  - ✦ Definito negli anni '80 dal Dipartimento della Difesa USA
  - ✦ Ultima versione pubblica risale al 1993 (IEEE Std 1076-1993)
  - ✦ Usa *Multi Valued Logic*, tipo di dato a nove valori per la descrizione dei segnali (IEEE Std 1164)
  - ✦ NON è case-sensitive


 
# La Modellizzazione

- ✦ Lo sviluppo di un modello si distingue in varie fasi
  - ✦ Analisi
  - ✦ Progettazione
  - ✦ Scrittura
  - ✦ Compilazione
  - ✦ Simulazione
  - ✦ Validazione
- ✦ La progettazione (o specifica concettuale) consiste nella descrizione di:
  - ✦ Interfaccia
  - ✦ Funzionalità





# Design Entity

---

- ✦ E' l'unità base della progettazione in VHDL
- ✦ Può rappresentare
  - ✦ Una singola porta logica elementare
  - ✦ Un circuito integrato
  - ✦ Una scheda PCB (Printed Circuit Board)
  - ✦ Un intero sistema
- ✦ Un modello VHDL può essere definito a diversi livelli di astrazione, partendo da un modello ad alto livello per poi raffinarlo



# Livelli di Astrazione


---

- ✦ *Diverse Architecture Body* possono essere associate ad una stessa *Entity Declaration* all'interno della stessa entità
- ✦ Ogni architettura rappresenta un diverso aspetto o modalità di realizzazione delle funzionalità
- ✦ Descrizione BEHAVIORAL (COMPORTAMENTALE)
  - ✦ Supporta descrizioni algoritmiche
- ✦ Descrizione DATAFLOW (FLUSSO DATI)
  - ✦ Descrive il trasferimento dei dati da registro a registro
- ✦ Descrizione STRUCTURAL (FLUSSO DATI)
  - ✦ Strutture composte con diversi livelli gerarchici


 
# Esempio (1/5) – Analisi e Specifica

- ✦ L'entità è dotata di due ingressi ed un'uscita
- ✦ I segnali sono monodimensionali (1 bit...)
- ✦ Se ambedue gli ingressi sono a livello logico basso (0), l'uscita è a livello logico alto (1)
- ✦ In tutti gli altri casi, l'uscita è bassa (0)



Ingressi		Uscita
A	B	C
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0





# Esempio (2/5) – Entity Declaration

**entity** ENTITY\_NAME **is**

**port** (PORT\_NAME : DIRECTION TYPE;

        ...

        PORT\_NAME : DIRECTION TYPE );

**end** ENTITY\_NAME;

- ⊕ La definizione dell'interfaccia inizia con la parola chiave **entity**
- ⊕ ENTITY\_NAME è il nome dell'interfaccia, da usare come riferimento
- ⊕ PORT\_NAME: Il nome dei segnali che permettono all'interfaccia di comunicare con il mondo esterno
- ⊕ DIRECTION: in/out/inout, indica la direzione del segnale rispetto all'entità stessa
- ⊕ TYPE: indica il tipo del segnale e con esso l'insieme dei valori ammissibili e le operazioni definite (es. interi, reali, valori logici, ...)
- ⊕ La definizione dell'interfaccia termina con la parola chiave **end** e il nome dell'interfaccia stessa



# Esempio (3/5) –Entity Declaration

---

**entity** NOR\_GATE **is**

**port** ( A, B : in bit;

        C : out bit );

**end** NOR\_GATE;

- ⊕ L'entità ha nome NOR\_GATE
- ⊕ A e B le porte di ingresso, ciascuna ampia 1 bit
- ⊕ C è la porta di uscita del risultato, anch'essa di 1 bit
- ⊕ Le porte dello stesso tipo e direzione possono essere elencate consecutivamente, separate da virgole (,)
- ⊕ Le porte di tipo o direzione differente vanno separate da ;
- ⊕ L'ultima definizione di porta **NON** va terminata da ;



# Esempio (4/5) – Architecture Body

**architecture** BODY\_NAME **of** ENTITY\_NAME **is**

*istruzioni dichiarative*

**begin**

*istruzioni funzionali del modello*

**end** BODY\_NAME;

- ⊕ La definizione dell'interfaccia inizia con la parola chiave **architecture**
- ⊕ BODY\_NAME è il nome di riferimento dell'architettura
- ⊕ ENTITY\_NAME è il nome dell'entità di cui stiamo descrivendo le funzionalità
  - ⊕ Serve ad associare un'architettura all'entità corrispondente
- ⊕ Le *istruzioni dichiarative* permettono di dichiarare variabili, segnali o sottocomponenti che verranno usati nell'architettura
- ⊕ Le *istruzioni funzionali* permettono di definire il valore delle porte di uscita a diversi livelli di astrazione
  - ⊕ Queste istruzioni sono **CONCORRENTI**



# Esempio (5/5) – Architecture Body

**architecture DATA\_FLOW of NOR\_GATE is**

**begin**

$C \leq A \text{ nor } B;$

**end DATA\_FLOW;**

- ✦ L'Architecture Body definito ha nome DATA\_FLOW ed è associato all'entità NOR\_GATE definita nelle slide precedenti
- ✦ Non ci sono istruzioni dichiarative
- ✦ Il corpo funzionale è formato da una sola istruzione *NOR*
- ✦ L'operatore  $\leq$  è l'operatore di **assegnamento** tra segnali
- ✦ Ogni istruzione è terminata da ;



# Scrittura del Codice Sorgente

---

- ✦ Il codice sorgente di un modello VHDL è un file di semplice testo
- ✦ In genere si usa un nome uguale al nome dell'entità; l'estensione **deve** essere \*.vhd
- ✦ Una volta completata la stesura del codice, questo va compilato
  - ✦ Correggete gli eventuali errori sintattici
  - ✦ Includete le librerie:

```
LIBRARY IEEE;  
USE IEEE.std_logic_1164.ALL;
```



# Il Codice Sorgente...

---

```
library IEEE;
```

```
use IEEE.std_logic_1164.ALL;
```

```
entity NOR_GATE is
```

```
    port ( A, B : in bit;  
          C : out bit );
```

```
end NOR_GATE;
```

```
architecture DATA_FLOW of NOR_GATE is
```

```
    begin
```


```
        C <= A nor B;
```

```
end DATA_FLOW;
```


 
# Verifica

- ✦ L'architettura va verificata con appositi strumenti
- ✦ Tramite un editor di forme d'onde, vengono definiti gli ingressi di test
- ✦ Con uno strumento di simulazione (ModelSim) possiamo analizzare l'andamento degli altri segnali (uscita, altri segnali ausiliari)
- ✦ Se il segnale d'uscita non corrisponde a quanto





# Principi Base del VHDL (1/2)

---

- ✦ Diversi livelli di astrazione
  - ✦ Comportamentale
  - ✦ Flusso dati
  - ✦ Strutturale
  - ✦ Mista ...
- ✦ Concorrenza
  - ✦ A livello dei modelli strutturali
  - ✦ A livello dei processi ...
- ✦ Sequenzialità all'interno di un processo
  - ✦ Tutte le istruzioni definite nelle istruzioni funzionali sono concorrenti
  - ✦ E' possibile definire una sequenza di istruzioni esplicitamente sequenziali





# Principi Base del VHDL (2/2)

---

## ✦ Gerarchia

- ✦ Diversi livelli gerarchici di progettazione
- ✦ Supporta progettazione top/down o bottom/up
- ✦ I singoli componenti a livello inferiore possono essere descritti a livelli diversi di astrazione
  - ✦ Supporto alla progettazione incrementale

## ✦ Temporizzazione

- ✦ Descrizione dell'andamento temporale dei segnali attraverso forme d'onda



# Costanti e Segnali

- ✦ Una costante è un nome assegnato ad un valore fisso:  
**constant** name: type := expression;  
**constant** name: array\_type(index\_constraint) := expression;
- ✦ I segnali connettono le varie *entity* e comunicano i cambiamenti di valore tra i processi  
**signal** name: type;  
**signal** name: array\_type(index\_constraint);
- ✦ Esempi:  
constant vdd : Real := 4.5;  
constant FIVE\_to : std\_logic\_vector (0 to 3) := "0101";  
constant FIVE\_downto : std\_logic\_vector (3 downto 0) :=  
    "1010";  
signal count : integer range 1 to 10;  
signal parity\_bit : bit;  
signal system\_bus : bit\_vector (15 downto 0);



# Tipi – Scalari

---

- ✦ Real: reali da  $-1.0E-38$  a  $+1.0E+38$
- ✦ Integer: interi naturali positivi su 32 bit
- ✦ Boolean: false, true
- ✦ Character: 'a', 'b', ...
- ✦ Bit: 0, 1
- ✦ Time: tempo in unità fisiche (fs, ps, ns, us, ms, sec, min, hr)
- ✦ Std\_Logic  
    LIBRARY IEEE;  
    USE IEEE.std\_logic\_1164.ALL;



# IEEE Std\_Logic

---

- ✦ Disponibile nelle versioni `std_logic` e `std_ulogic`
  - ✦ `Std_ulogic` è completamente equivalente, ma non prevede la risoluzione dei segnali
- ✦ 9 possibili valori:
  - ✦ U : uninitialized
  - ✦ X : unknown, sconosciuto
  - ✦ 0
  - ✦ 1
  - ✦ Z : alta impedenza
  - ✦ W : weak unknown
  - ✦ L : weak 0
  - ✦ H : weak 1
  - ✦ - : don't care, indifferenza



# Vettori

- ✦ I tipi possono essere aggregati in vettori (*array*) predefiniti
  - ✦ String : array di caratteri
    - ✦ "Tipo string"
  - ✦ Bit\_vector
    - ✦ "00011011"
  - ✦ Std\_logic\_vector
    - ✦ "11xxx00-"
- ✦ Può essere necessario dover esplicitare il tipo
  - ✦ String'("1000")
    - ✦ Potrebbe essere interpretato altrimenti come bit\_vector o st\_logic\_vector



# Identificativi

---

- ✦ I nomi seguono le solite regole sintattiche dei linguaggi di programmazione
  - ✦ Il primo carattere deve essere alfabetico
  - ✦ I seguenti possono essere alfanumerici
  - ✦ NON è case-sensitive
- ✦ Oggetti diversi devono avere nomi diversi
- ✦ Domini di validità dei nomi:
  - ✦ Entità di una libreria
  - ✦ Architetture di una entità
  - ✦ Processi di un'architettura



# Operatori Logici

---

<b>And</b>	And logico
<b>Or</b>	Or Logico
<b>Nand</b>	And logico complementato
<b>Nor</b>	Or logico complementato
<b>Xor</b>	Or logico esclusivo



# Operatori Relazionali

---

=	Uguale a
/=	Diverso da
<, >	Minore di, maggiore di
<=, >=	Minore o uguale a, maggiore o uguale a





# Operatori Aritmetici (1/2)

---

&	Concatenazione
+	Addizione
-	Sottrazione
+	Più unario
-	Opposto (unario)



# Operatori Aritmetici (2/2)

<b>*</b>	Moltiplicazione
<b>/</b>	Divisione
<b>Mod</b>	Modulo
<b>Rem</b>	Resto (conserva il segno)
<b>**</b>	Esponenziazione
<b>abs</b>	Valore assoluto
<b>not</b>	Complemento



# Operatori VHDL93

---

<b>sl, slr</b>	Scorrimento logico a sinistra/destra
<b>sla, sra</b>	Scorrimento aritmetico a sinistra/destra
<b>rol, ror</b>	Rotazione a sinistra/destra
<b>xnor</b>	Or esclusivo complementato



# Dichiarazioni

---

## ✦ Costanti (migliorano la leggibilità)

- ✦ `constant nome: tipo := espressione;`
- ✦ `constant nome: tipo_array[(intervallo)] := espressione`

## ✦ Segnali (connettono entità e processi)

- ✦ `signal nome: tipo [ := espressione];`
- ✦ `signal nome: tipo_array[(intervallo)] [:= espressione];`

## ✦ Entità

- ✦ Rappresentano i modelli VHDL
- ✦ Non è obbligatorio avere la definizione dell'architettura
- ✦ E' possibile avere più architetture per ogni entità



# Dichiarazioni – Architetture

---

- ✦ Per ogni entità specifica
  - ✦ Il comportamento
  - ✦ Le interconnessioni
  - ✦ Le relazioni tra ingressi e uscite
  - ✦ I componenti in termini di entità già definite
- ✦ Tre stili principali
  - ✦ Dataflow: Definisce implicitamente la struttura ed il comportamento
  - ✦ Structural: Definisce le connessioni tra componenti
  - ✦ Behavioral: Un processo descritto in modo sequenziale



# Architettura Dataflow

---

- ✦ L'insieme di espressioni è eseguito in modo concorrente
  - ✦ La posizione relativa di istruzioni/espressioni è ininfluente
- ✦ Le categorie di espressioni possibili sono
  - ✦ Assegnamento di segnali
  - ✦ Assegnamento condizionato di segnali
  - ✦ Assegnamento selettivo di segnali
  - ✦ Istanze di componenti
  - ✦ Dichiarazioni di blocchi
  - ✦ Procedure, asserzioni, processi



# Assegnamento di Segnali (1/2)

---

## ✦ Sintassi:

- ✦ `nome_segnaled <= valore [after ritardo];`

## ✦ Esempi

- ✦ `sum <= a xor b after 5ns;`
- ✦ `carry <= a and b;`
- ✦ `data_out(0) <= data_in(7);`
- ✦ `data_out(7 downto 1) <= data_in(0 to 6);`
  - ✦ Gli indici degli intervalli possono essere diversi!



# Assegnamento di Segnali (2/2)

---

- ✦ Assegnamento posizionale

- ✦ `vettore_di_bit <= (bit1, bit2, bit3, bit4);`

- ✦ Assegnamento nominale

- ✦ `vettore_di_bit <= (2=>bit1, 1=>bit2,  
0=>bit3, 3=>bit4);`

- ✦ Altri assegnamenti

- ✦ `vettore_di_bit <= (0 to 1 => '0', others =>  
'1');`





# Assegnamento Condizionato

## ✦ Sintassi

```
✦ segnale <= valore1 when condizione1 else  
    valore2 when condizione2 else  
    ... ..  
    Altro_valore;
```

o

```
✦ if condizione1 then  
    segnale <= valore1  
else if condizione2 then  
    segnale <= valore2  
    ... ..  
else  
    segnale <= Altro_valore;
```

*condizione* è **boolean**

**else** deve essere  
presente

La prima espressione  
vera viene assegnata

Possono essere usati i  
ritardi



# Assegnamento Selettivo

---

- ✦ Sintassi

- ✦ **with** espressione **select**

- segnale <= valore1 **when** caso1,

- segnale <= valore2 **when** caso2,

- ... ..

- espressioneN **when** casoN

- [,Altra\_espressione **when others**];

- ✦ **others** può essere esclusa se tutti i casi sono considerati

- ✦ Non si possono sovrapporre i casi



# Blocchi

---

## ✦ Sintassi

```
✦ [etichetta:] block [(condizione_guard)]  
    dichiarazioni  
    begin  
        istruzioni concorrenti  
    end block [etichetta];
```

✦ Nel blocco possono essere dichiarati costanti, segnali, procedure

✦ La `condizione_guard` agisce da interruttore per le istruzioni definite all'interno del blocco

✦ Le istruzioni sono identificate dalla parola chiave **guarded**



# Architettura Strutturale (1/2)

---

- ✦ Permette di definire, dichiarare e usare dei componenti per costruire un'architettura
- ✦ Dichiarazione
  - ✦ **component** nome\_locale\_componente  
    **port**(elenco\_porte);  
    **end component**;
- ✦ Configurazione: scelta dell'architettura
  - ✦ Se non viene effettuata, viene usata l'architettura predefinita (in genere l'ultima descritta)
  - ✦ **for** nomi\_oggetti : nome\_locale\_componente  
    **use entity** nome\_entità(nome\_architettura);



# Architettura Strutturale (2/2)

---

- ✦ Utilizzo: i componenti sono istanziati
  - ✦ NOME: `nome_locale_componente`  
**port map**(assegnamento posizionale o nominale);
- ✦ Nella dichiarazione vengono definiti i parametri *formali*
- ✦ Nella istanza vengono usati i nomi *locali* (parametri *attuali*)
- ✦ Eventuali valori predefiniti (generic) possono essere sovrascritti



# Architettura Behavioral

---

- ✦ Descrive un'architettura con una sintassi algoritmica
- ✦ L'insieme di istruzioni è eseguito **sequenzialmente** all'interno di un **processo**
- ✦ Il processo, nella sua interezza, è una sola istruzione *concorrente*
- ✦ Permette l'uso di variabili
  - ✦ La visibilità delle variabili è limitata al processo
  - ✦ Vengono dichiarate come  
variable nome\_var : tipo [:= valore];



# Segnali e Variabili

	<b>Segnali</b>	<b>Variabili</b>
Dichiarazione	Parte dichiarativa di un'architettura	Parte dichiarativa di un processo
Valore predefinito	Valore minimo del dominio di appartenenza	
Assegnamento	$\leq$	$:=$
Inizializzazione	$:=$	
Natura dell'assegnamento	Concorrente	Sequenziale
Utilizzo	In architetture e processi	Solo in processi
Effetto di un assegnamento	Non immediato	Immediato



# Processi

## ✦ Sintassi

```
[etichetta:] process [(lista di sensibilità)]  
dichiarazioni (variabili...)  
begin  
istruzioni sequenziali...  
end process [etichetta];
```

- ✦ La lista di sensibilità indica i **segnali** le cui variazioni causano l'attivazione del processo
- ✦ La lista può essere sostituita dall'istruzione **wait on** lista\_segnali;
- ✦ La combinazione di diverse istruzioni **wait** permette di definire comportamenti complessi
  - ✦ La lista di sensibilità è globale





# Processi – Esecuzione

---

- ✦ Il processo è eseguito una prima volta durante l'inizializzazione
  - ✦ Completamente se definito tramite lista di sensibilità
  - ✦ Fino alla prima **wait** in caso contrario
- ✦ Alla variazione dei segnali della lista di sensibilità, il processo viene riavviato
- ✦ Alla variazione dei segnali nella lista di attesa, il processo riprende l'esecuzione
- ✦ I segnali sono aggiornati solo alla terminazione del processo
- ✦ L'esecuzione al suo interno è strettamente sequenziale



# Wait

---

## ✦ **wait;**

- ✦ Sospende il processo a tempo indefinito
- ✦ Utile in fase di test

## ✦ **wait for *time*;**

- ✦ Sospende il processo per il tempo specificato

## ✦ **wait on *lista segnali*;**

- ✦ Sospende il processo fino alla variazione di uno dei segnali elencati

## ✦ **wait until *condizione*;**

- ✦ Sospende il processo fino a quando una variazione dei segnali rende la condizione vera



# Costrutti Condizionali – if

---

## ✚ Sintassi:

```
if condizione1 then  
    istruzioni sequenziali;  
{elsif condizione2 then  
    altre istruzioni sequenziali;}  
[else  
    ultime istruzioni sequenziali;]  
end if;
```



# Costrutti Condizionali – case

---

## ✦ Sintassi:

```
case espressione is
  when scelta1 => istruzioni sequenziali;
  ... ..
  when sceltaN => altre istr. sequenziali;
  [when others => ultime istr. sequenziali;]
end case;
```

## ✦ Equivale a **with ... select**

## ✦ Tutte le scelte devono essere incluse

- ✦ E' possibile utilizzare **others**

## ✦ Le scelte non possono sovrapporsi

## ✦ E' possibile definire degli intervalli (1 to 4, ...)



# Cicli

- ⊕ **[etichetta:] for** indice **in** intervallo **loop**  
    istruzioni sequenziali;  
    **end loop** [etichetta];
  - ⊕ indice è intero e non può essere modificato all'interno del ciclo
  - ⊕ intervallo è di tipo enumerativo
- ⊕ **[etichetta:] while** condizione **loop**  
    istruzioni sequenziali;  
    **end loop** [etichetta];
  - ⊕ La condizione è valutata prima di ogni iterazione
- ⊕ **Exit** [etichetta:] [**when** condizione];
  - ⊕ Termina l'esecuzione del ciclo specificato (anche se non il più interno)
- ⊕ **Next** [etichetta:] [**when** condizione];
  - ⊕ Passa alla prossima iterazione